

# Elettronica I

Luca Vettore

Ottobre 2023

## 1 Introduzione

### 1.1 Che cosa è l'elettronica

L'elettronica è la disciplina scientifico-tecnologica che si occupa della generazione, del trasporto, del controllo e della raccolta di particelle subatomiche dotate di massa e di carica elettrica (come, ad esempio, gli elettroni).

Gli elettroni sono adatti ad essere impiegati nei sistemi per l'elaborazione, la trasmissione e l'archiviazione delle informazioni.

È possibile far muovere un elevato numero di elettroni a grande velocità e impiegando una ridotta quantità di energia, perché la massa delle particelle è piccola.

L'elettronica permette di realizzare sistemi di acquisizione, elaborazione, controllo e memorizzazione molto complessi, efficienti e veloci.

### 1.2 Unità di misura

Le unità di misura fondamentali del sistema internazionale sono le seguenti:

Unità di misura	Simbolo	Grandezza misurata
Metro	m	Lunghezza o distanza
Chilogrammo	kg	Massa
Secondo	s	Tempo
Ampere	A	Corrente elettrica
Kelvin	K	Temperatura
Mole	mol	Quantità di sostanza
Candela	cd	Intensità luminosa

Combinando le unità fondamentali, è possibile definire delle unità derivate. In elettronica sono utili le seguenti:

Unità di misura	Simbolo	Grandezza misurata	Definizione
Volt	V	Tensione elettrica	$J/(A \cdot s)$
Ohm	$\Omega$	Resistenza elettrica	$V/A$
Joule	J	Energia	$N \cdot m$
Watt	W	Potenza elettrica	$J \cdot s$
Farad	F	Capacità elettrica	$C/V$
Hertz	Hz	Frequenza	$1/s$
Henry	H	Induttanza	$(V \cdot s)/A$
Coulomb	C	Carica elettrica	$A \cdot s$
Tesla	T	Induzione magnetica	$(V \cdot s)/m^2$

Le grandezze misurate possono appartenere a ordini di grandezza molto diversi tra loro. Per questo motivo si introducono dei prefissi moltiplicativi da porre davanti alle unità di misura per specificarne il numero di zeri da aggiungere.

Di seguito alcuni dei prefissi più comuni e l'ordine di grandezza associato, oltre all'abbreviazione da usare per i simulatori circuitali basati su SPICE:

Nome	Simbolo	Valore	Abbreviazione SPICE
Yotta	Y	$10^{24}$	
Zetta	Z	$10^{21}$	
Exa	E	$10^{18}$	
Peta	P	$10^{15}$	
Tera	T	$10^{12}$	T
Giga	G	$10^9$	G
Mega	M	$10^6$	MEG
Kilo	k	$10^3$	K
Hetto	h	$10^2$	
Deca	da	$10^1$	
Deci	d	$10^{-1}$	
Centi	c	$10^{-2}$	
Milli	m	$10^{-3}$	M
Micro	$\mu$	$10^{-6}$	U
Nano	n	$10^{-9}$	N
Pico	p	$10^{-12}$	P
Femto	f	$10^{-15}$	F
Atto	a	$10^{-18}$	
Zepto	z	$10^{-21}$	
Yocto	y	$10^{-24}$	

(la maggior parte dei simulatori SPICE non differenzia tra maiuscole e minuscole)

## 1.3 Grandezze

In questa sezione sono presentate alcune delle grandezze più importanti nello studio dell'elettronica.

### 1.3.1 Carica elettrica

La carica elettrica è una proprietà fondamentale della materia e si misura in coulomb ( $1C = 1A \cdot s$ ). Questa grandezza e le sue proprietà stanno alla base del funzionamento di tutti i sistemi elettronici.

La carica elettrica è quantizzata: le cariche sono sempre multipli (positivi o negativi) della carica elementare  $q_e = 1.6021 \cdot 10^{-19}C$ .

Normalmente la materia è elettricamente neutra, ma è possibile separare cariche negative e positive in alcuni processi. Nei solidi esistono cariche fisse e mobili. Le cariche mobili sono quelle che danno origine alle correnti, mentre le cariche fisse possono avere una grande importanza nel funzionamento di alcuni dispositivi (ad es quelli a semiconduttori).

### 1.3.2 Corrente elettrica

Uno spostamento di cariche all'interno di un conduttore è chiamato corrente elettrica. L'intensità di corrente è definita come

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

e si misura in ampere ( $1A = 1C/s$ ).

Nonostante il concetto di carica risulti più fondamentale rispetto alla corrente, si è deciso di inserire l'ampere tra le unità di misura fondamentali perché è decisamente più facile generare una corrente piuttosto che isolare una carica elettrica.

### 1.3.3 Differenza di potenziale

Due particelle dotate di carica interagiscono tra loro con una forza di intensità proporzionale al prodotto delle cariche. Questa forza è chiamata forza di Coulomb ed è conservativa.

Possiamo definire il campo elettrico come rapporto tra la forza subita da una particella di carica  $q$  in un punto dello spazio e il valore della carica stessa:


$$E = \frac{F_c}{q}$$

Questa grandezza si misura in newton/coulomb o equivalentemente in volt/metro.

A questo campo possiamo associare un potenziale. La differenza di potenziale tra due punti dello spazio è chiamata tensione o voltaggio e si misura in volt ( $1V = \frac{1Kg \cdot m^2}{As^3}$ ).

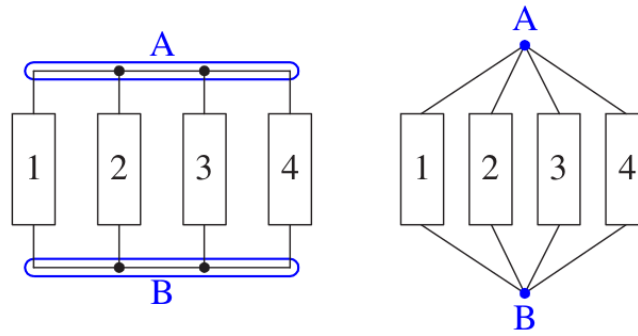
## 2 Nodi e maglie di un circuito

Un punto dove si incontrano più terminali di elementi circuitali è detto nodo.



In base al modo in cui è disegnato un circuito i nodi potrebbero non risultare puntiformi. Le due immagini rappresentano lo stesso circuito, con lo stesso numero di nodi, ma disegnati diversamente. La rappresentazione di sinistra può risultare più ordinata e comprensibile, mentre ridurre il numero di collegamenti come nel caso di destra aiuta nella risoluzione dei circuiti.

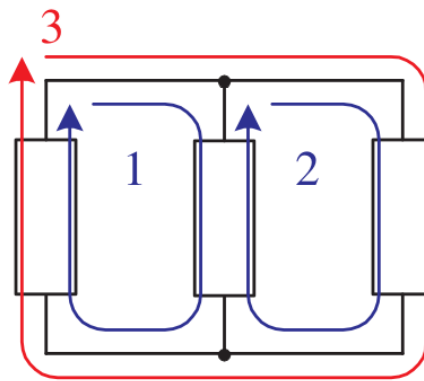Una maglia è un percorso chiuso attraverso due o più elementi circuitali.



Nel conteggio delle maglie bisogna stare attenti a considerare sia le maglie elementari (che non circondando altre maglie), che eventuali maglie esterne. Questa distinzione ha senso solo nel caso di circuiti planari, cioè che possono essere rappresentati su un piano senza incrociare le connessioni.

### 2.1 Leggi di Kirchhoff

Le leggi di Kirchhoff permettono di calcolare le grandezze elettriche all'interno di un circuito in corrente continua usando i concetti di nodi e maglie.

La prima legge di Kirchhoff ("KVL" o "Kirchhoff voltage law") prevede che la somma (con segno) delle tensioni lungo qualsiasi maglia del circuito debba essere nulla:

$$\sum_{k \in \text{maglia}} V_k = 0$$

Questa legge è conseguenza della conservatività del campo elettrico ( $\Rightarrow \oint_{\gamma} E = 0 \quad \forall \gamma$ ).

La seconda legge di Kirchhoff ("KCL" o "Kirchhoff circuit law") prevede che la somma (con segno) delle correnti in un nodo debba essere nulla:

$$\sum_{k \in \text{nodo}} I_k = 0$$

Questa legge è conseguenza della legge di conservazione della carica, con l'ipotesi aggiuntiva che non vi sia accumulo di carica in un nodo.

Entrambe le leggi rimangono valide indipendentemente dall'ordine in cui sono considerati i componenti e dal segno dato alle grandezze elettriche. Nonostante ciò, nella risoluzione di un circuito è utile scegliere una convenzione sui segni e mantenerla fino alla fine, per evitare contraddizioni ed errori. In questi appunti viene usata la convenzione degli utilizzatori.

### 2.1.1 KCL nel dominio del tempo

Per un nodo a cui non sono collegati generatori di tensione, la legge di Kirchoff per la corrente può essere scritta come:

$$i(v) + \frac{d}{dt}q(v) + u = 0$$

dove la dipendenza da  $t$  è sottintesa.

Le grandezze utilizzate rappresentano:

- $i(v)$ : la corrente nei bipoli resistivi
- $\frac{d}{dt}q(v)$ : corrente nei bipoli capacitivi
- $u(t)$ : segnali in ingresso prodotti da generatori di corrente

## 2.2 Teorema di Tellegen

In qualsiasi circuito, la somma (con segno) della potenza di tutti i bipoli è nulla.

La potenza può essere espressa come  $P = VI$ , quindi:

$$\sum_k P_k = \sum_k V_k I_k = 0$$

## 3 Grandezze elettriche variabili nel tempo


### 3.1 Nel dominio del tempo

#### 3.1.1 Prime definizioni

Una grandezza elettrica variabile nel tempo è detta segnale. I segnali possono essere di tensione ( $v(t)$ ) o di corrente ( $i(t)$ ), in base a quale delle grandezze viene fatta variare. La dipendenza dal tempo è spesso omessa per alleggerire la notazione, ma i segnali vengono di solito scritti con la lettera minuscola per distinguerli dalle grandezze costanti.

Una distinzione utile da fare è quella tra segnali continui (solitamente usati nei circuiti analogici) e campionati (solitamente usati da sistemi digitali):

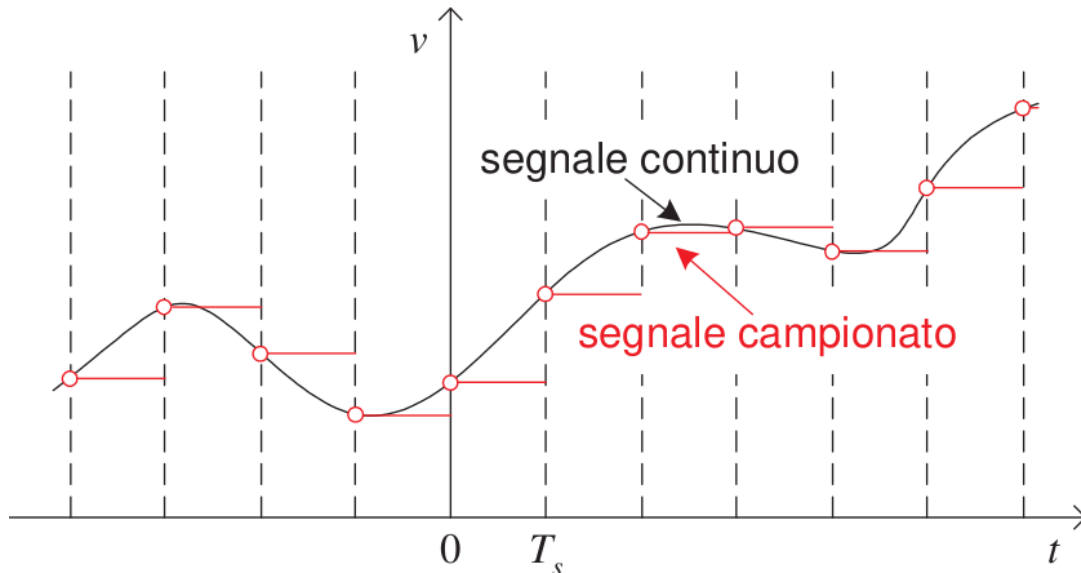- *Continuo*: il valore può cambiare in qualsiasi momento
- *Campionato*: il valore cambia in corrispondenza con un segnale detto di clock o temporizzazione.



Una grandezza che può assumere un numero infinito di valori è detto analogico, mentre se il suo valore cambia in modo discreto è detto digitale.

#### 3.1.2 Segnali periodici

Un segnale è detto periodico se si ripete dopo un tempo  $T$  detto periodo:

$$x(t + T) = x(t) \forall t$$

L'inverso del periodo è la frequenza:  $f = \frac{1}{T}$

Si definisce la frequenza angolare come:  $\omega = 2\pi f$

Il valore medio di un segnale periodico è dato da:

$$v_m = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

che spesso vale 0. Una grandezza più utile si ottiene calcolando il valore di una grandezza elettrica costante che trasferisce la stessa quantità di potenza. Questa grandezza è chiamata valore efficace (o "root-mean-square") ed è data da:

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (x(t))^2 dt} = |x(t)|_2$$

Un'altra grandezza utile per i segnali periodici è l'ampiezza (picco picco o peak to peak), che corrisponde alla distanza tra massimo e minimo del segnale.

#### 3.1.3 Guadagno

Si definisce guadagno in potenza di un circuito il rapporto tra la potenza erogata dal generatore di segnale collegato a una resistenza di carico con (b) e senza (a) il circuito (amplificatore):

$$G = \frac{P_a}{P_b}$$

Solitamente il guadagno è espresso in decibel (decimi di bel), che, usando una scala logaritmica, permettono di lavorare con valori che assumono ordini di grandezza molto diversi.  $G_{dB} = 10 \log(G) = 10 \log(\frac{P_a}{P_b})$  Ricordando che vale  $P_i = \frac{V_i^2}{R}$ , possiamo esprimere il guadagno in potenza in funzione della tensione:

$$G = \frac{RV_b^2}{RV_a^2} = \left(\frac{V_b}{V_a}\right)^2$$

$$G_{dB} = 10 \log(G) = 10 \log\left(\frac{V_b}{V_a}\right)^2 = 20 \log\left(\frac{V_b}{V_a}\right)$$

La costante davanti al logaritmo diventa 20 se si esprime il guadagno in termini di tensione (o corrente, seguendo un procedimento analogo).

Collegando l'uscita di un circuito all'entrata di un altro si compie un collegamento detto in cascata. Il guadagno di due circuiti in cascata si può calcolare come (omessi i semplici passaggi algebrici):

$$G_{tot} = G_1 \cdot G_2$$

$$G_{dB}^{tot} = G_{dB}^1 + G_{dB}^2$$

### 3.1.4 Risposta impulsiva

La risposta impulsiva  $h(t)$  di un circuito (lineare e invariante nel tempo) è la sua risposta ad un segnale formato da una delta di Dirac. Questa grandezza permette di studiare la risposta di un filtro ad un segnale generico  $x_i(t)$  attraverso all'operazione di convoluzione:

$$x_o(t) = x_i(t) * h(t)$$

Calcolare la risposta di un circuito in questo modo richiede la risoluzione di un integrale e può risultare poco pratico. Vedremo nella sezione successiva come le proprietà della trasformata di Fourier permettano di semplificare il conto, passando alla risposta in frequenza.

## 3.2 Analisi nel dominio della frequenza

Spesso l'analisi di segnali nel dominio del tempo può risultare laboriosa (nel dominio del tempo le relazioni tensione-corrente di condensatori e induttanze sono equazioni differenziali). Esistono alcuni strumenti che permettono di semplificare i problemi e i conti nel caso di circuiti complicati. Uno di questi strumenti è l'analisi di Fourier, che permette di studiare un segnale nel dominio della frequenza (dove ad esempio le relazioni tensione-corrente di induttanze e condensatori sono funzioni razionali).

### 3.2.1 Serie di Fourier

Un segnale periodico può essere scomposto in armoniche (multipli interi della frequenza fondamentale) ed espresso come serie di Fourier (sotto ipotesi abbastanza deboli e facilmente verificate per segnali elettrici realistici):

$$x(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cos(2k\pi f_0 t) + b_k \sin(2k\pi f_0 t))$$

I coefficienti della serie si possono trovare con i seguenti integrali:

$$a_k = \frac{T}{2} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \cos(2k\pi f_0 t) dt$$

$$b_k = \frac{T}{2} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \sin(2k\pi f_0 t) dt$$

Lo stesso segnale può essere scomposto su una base di esponenziali complessi (usando l'identità di Eulero), ottenendo una forma più compatta della serie di Fourier:

$$x(t) = \sum_{K=-\infty}^{\infty} c_K e^{j2k\pi f_0 t}$$

dove abbiamo usato  $j$  per indicare l'unità immaginaria, per distinguerla dal simbolo usato per la corrente. I coefficienti di Fourier in questa base sono dati da:

$$c_k = \bar{c}_{-k} = \frac{a_k - jb_k}{2} = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-j2k\pi f_0 t} dt$$

### 3.2.2 Trasformata di Fourier

Possiamo estendere i risultati precedenti a segnali non periodici, considerandoli segnali periodici nel limite  $T \rightarrow +\infty$  e  $f_0 \rightarrow 0$ . Possiamo quindi scrivere:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

La funzione  $X(f)$  è detta trasformata di Fourier di  $x(t)$ . Invertendo la relazione precedente:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

L'operatore che associa a una funzione la sua trasformata di Fourier è di solito rappresentato con  $\mathcal{F}$  e il suo inverso (antitrasformata di Fourier) con  $\mathcal{F}^{-1}$ .

Per funzioni continue è possibile passare da funzione a trasformata e viceversa attraverso ai due operatori:

$$\mathcal{F}^{-1} \mathcal{F} x(t) = x(t)$$

mentre per funzioni discontinue si avranno problemi nei punti di discontinuità (solitamente l'inversa assumerà un valore intermedio tra i limiti destro e sinistro).

Le proprietà fondamentali della trasformata di Fourier sono le seguenti:

- Linearità:

$$\mathcal{F}\{ax(t) + bg(t)\} = a\mathcal{F}\{x(t)\} + b\mathcal{F}\{g(t)\}$$

con  $a, b$  costanti.

- Traslazione nel tempo:

$$\mathcal{F}\{f(t - t_0)\} = e^{-j2\pi ft_0} \mathcal{F}\{x(t)\}$$

- Traslazione in frequenza:

$$\mathcal{F}\{e^{j2\pi f_0 t} x(t)\} = F(f - f_0)$$

- Cambio di scala:

$$\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{f}{a}\right)$$

con  $a \neq 0$  costante.

- Moltiplicazione:

$$\mathcal{F}\{x(t) \cdot g(t)\} = \mathcal{F}\{x(t)\} * \mathcal{F}\{g(t)\}$$

dove  $*$  indica l'operazione di convolluzione.

- Convolluzione:

$$\mathcal{F}\{x(t) * g(t)\} = \mathcal{F}\{x(t)\} \cdot \mathcal{F}\{g(t)\}$$

- Derivazione:

$$\mathcal{F}\{f'(t)\} = (j2\pi f) X(f)$$

- Integrazione:

$$\mathcal{F}\left\{\int x(t)\right\} = \frac{1}{j2\pi t} X(f)$$

- Parità:

$x(t)$  reale pari  $\leftrightarrow X(f)$  reale pari

$x(t)$  reale dispari  $\leftrightarrow X(f)$  immaginaria dispari

- Periodicità:

$x(t)$  periodico  $\leftrightarrow X(f)$  campionato

$x(t)$  campionato  $\leftrightarrow X(f)$  periodico



### 3.2.3 Risposta in frequenza

La trasformata di Fourier della risposta impulsiva di un circuito è detta risposta in frequenza  $H(f)$  e permette di calcolare facilmente la risposta di un circuito lineare ad un impulso generico (nel dominio della frequenza). Svolgendo la trasformata di Fourier della relazione trovata per la risposta impulsiva otteniamo:

$$X_o(f) = X_i(f) \cdot H(f)$$

L'operazione di convolluzione è quindi stata sostituita da un prodotto.

La risposta in frequenza in generale è un numero complesso, possiamo quindi rappresentarla in coordinate polari. In tal caso:

$$H(f) = |H(f)|e^{j\theta(H(f))}$$

Applicandola ad un segnale generico si nota che il modulo agisce come una contrazione, mentre la fase agisce come uno sfasamento.

La trasformata di Fourier di un segnale sinusoidale con frequenza  $f$  è una coppia di delta di Dirac, alle frequenze  $\pm f$ . L'uscita di un circuito lineare a cui è applicata una sinusoide in ingresso, è anch'esso una sinusoide alla stessa frequenza. Ad un circuito lineare possiamo inoltre applicare il principio di sovrapposizione degli effetti. Queste osservazioni, insieme al formalismo di Fourier, ci permettono di vedere qualsiasi segnale come sovrapposizione di sinusoidi a diverse frequenze, ognuna corrispondente a una coppia di  $\delta$ , e la risposta in frequenza come una funzione che fornisce il coefficiente (complesso) per cui moltiplicare ognuna di queste per ottenere il segnale in uscita.

Il guadagno del circuito può essere calcolato come:

$$G_{dB}(f) = 20 \log H$$

### 3.2.4 Impedenza

Applicando la trasformata di Fourier alle relazioni tensione-corrente (e sfruttando le sue proprietà), possiamo ottenere una relazione del tipo:

$$V(f) = Z(f)I(f)$$

che vale anche per condensatori e induttori.

La grandezza  $Z(f)$  è un numero complesso ed è detta impedenza. Può essere separata in parte reale e parte immaginaria:

$$Z = R + jX$$

dove  $R$  è la resistenza ( $\geq 0$ ) e  $X$  è detta reattanza (può avere qualsiasi segno).

L'impedenza equivalente di un circuito con bipoli in serie o in parallelo può essere calcolata usando le stesse regole viste per la resistenza.

L'inverso dell'impedenza è detto ammettenza:

$$Y = \frac{1}{Z} = G + jB$$


dove  $G$  è la conduttanza e  $B$  è detta suscettanza.

### 3.2.5 Diagrammi di Bode e Nyquist

(...)
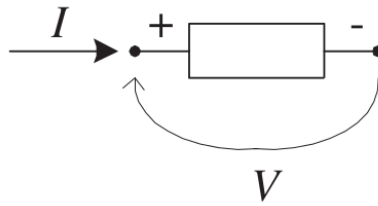
## 4 Bipoli, n-poli

Un circuito è formato da elementi (o componenti) circuitali connessi tra loro. Gli elementi più semplici sono i bipoli elettrici.



I bipoli sono caratterizzati da due terminali, il polo positivo (+) e quello negativo (-). Usando la convenzione degli utilizzatori (non necessaria, ma utile per rimanere coerenti con le definizioni durante la risoluzione di circuiti):

- la tensione è misurata dal polo negativo a quello positivo
- la corrente è considerata positiva se entra nel bipolo e negativa se ne esce

Un bipolo può essere descritto attraverso a una relazione tra tensione e corrente, nota come caratteristica tensione-corrente. Questa relazione può essere espressa in diversi modi:

- forma implicita:  $f(V, I) = 0$  (questa forma esiste sempre)
- forma esplicita rispetto a I:  $I = g(V)$  (se esiste)
- forma esplicita rispetto a V:  $V = h(I)$  (se esiste)

Se la caratteristica tensione-corrente di un bipolo in forma esplicita rispetto a I o V è una funzione lineare, allora il bipolo è detto lineare. In questo caso la rappresentazione grafica della caratteristica sarà una retta.

Il comportamento di un bipolo in risposta ad un segnale variabile nel tempo, può essere descritto attraverso alla sua impedenza.

Un elemento circuitale con più di 2 terminali è detto n-polo o multipolo. Il comportamento di questi elementi è più complicato rispetto ai bipoli e va studiato caso per caso.

### 4.1 Resistore

Il resistore è il bipolo lineare più semplice. La sua caratteristica tensione-corrente è data dalla legge di Ohm:

$$V - RI = 0$$


La costante R è chiamata resistenza e si misura in ohm ( $1\Omega = 1\frac{V}{A}$ ).

L'inverso di R è detto conduttanza e si misura in siemens ( $1S = \Omega^{-1}$ ) e la legge di ohm può essere riscritta in termini di conduttanza:

$$I = GV$$

Un resistore dissipa una potenza pari al prodotto tra corrente e tensione:

$$P = VI$$

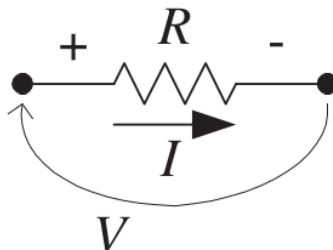

L'impedenza di un resistore coincide con la sua resistenza ( $\Leftarrow$  la resistenza è reale, positiva e indipendente da tempo e frequenza):


$$Z_R = R$$

## 4.2 Generatore di tensione/corrente

Il generatore di tensione è un bipolo che mantiene una tensione costante tra i terminali.

La sua caratteristica tensione-corrente è:

$$V = V_0$$

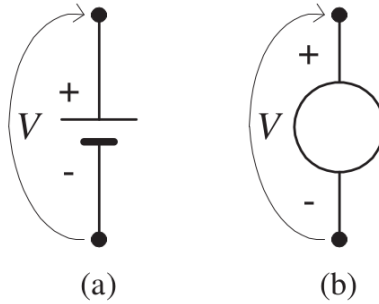


Il simbolo (a) è utilizzato esclusivamente per generatori di tensione costante, mentre il simbolo (b) viene spesso disegnato insieme alla forma della funzione generata.

Il generatore di corrente è un bipolo attraversato da una corrente costante.

La sua caratteristica tensione-corrente è:

$$I = I_0$$

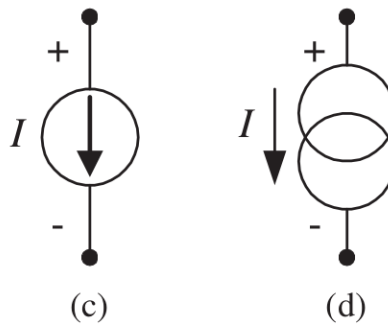

### 4.2.1 Circuiti aperti e cortocircuiti

Un generatore di corrente spento è attraversato da una corrente nulla. Questa configurazione è chiamata circuito aperto e può essere utilizzata per modellare l'assenza di collegamento.

Un generatore di tensione spento ha ai capi una tensione nulla. Questa configurazione è chiamata cortocircuito e si usa per rappresentare una connessione con un filo conduttore ( $R \rightarrow 0$ ).


### 4.2.2 Generatori dipendenti

I generatori dipendenti sono 4-poli (o doppi bipoli) che generano una grandezza elettrica in funzione di un'altra grandezza elettrica. Questi componenti hanno 4 terminali: 2 in ingresso per la grandezza di controllo e 2 in uscita per la grandezza generata. I generatori dipendenti possono essere di 4 tipi:

- *Generatore di tensione controllato in tensione:*  
non assorbe corrente in ingresso e genera un segnale dato da:

$$V_o = E V_i$$

dove  $E$  è detto guadagno di tensione.

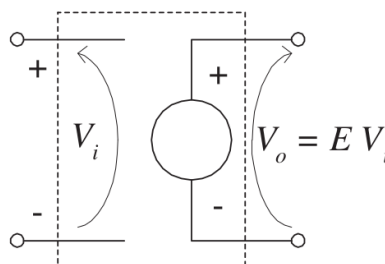


- *Generatore di corrente controllato in corrente:*

non c'è caduta di tensione tra i terminali in ingresso. Il segnale in uscita è dato da:

$$I_o = F I_i$$

dove  $F$  è detto guadagno di corrente.

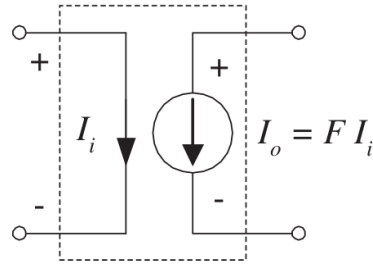


- *Generatore di corrente controllato in tensione:*

non assorbe corrente in ingresso e produce un segnale dato da:

$$I_o = G V_i$$

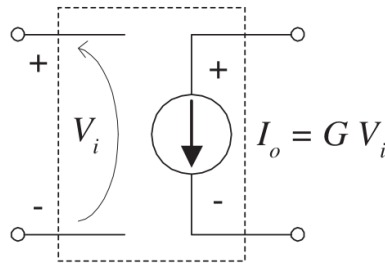dove  $G$  è detta transconduttanza e ha l'unità di misura di una conduttanza.




- *Generatore di tensione controllato in corrente:*

non c'è caduta di tensione tra i terminali d'ingresso e produce un segnale dato da:

$$V_o = H I_i$$

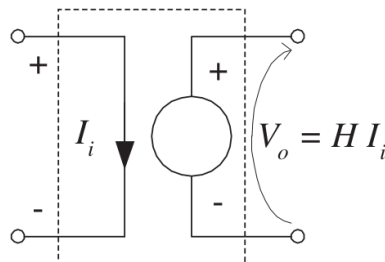
dove  $H$  è detta transresistenza e ha le dimensioni di una resistenza.



### 4.3 Amplificatore operazionale

L'amplificatore operazionale è un generatore di tensione controllato in tensione che amplifica la differenza di potenziale tra i terminali in ingresso:

$$V_{out} = E(V^+ - V^-)$$

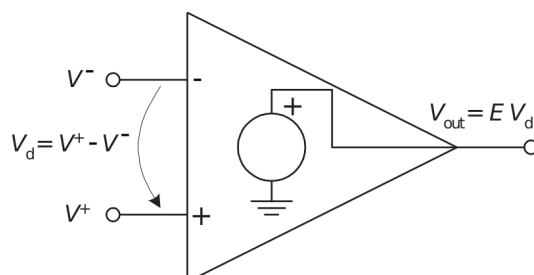

La maggior parte degli amplificatori operazionali sul mercato hanno un unico terminale di uscita, la tensione  $V_{out}$  è quindi da intendersi come riferita al nodo di terra.

Oltre al terminale in uscita, l'amp-op presenta due terminali in ingresso, indicati rispettivamente da  $+$  (ingresso non invertente) e  $-$  (ingresso invertente). Gli amp-op reali hanno inoltre due terminali  $V_{cc}^{\pm}$  per l'alimentazione.

L'amplificatore operazionale ideale è caratterizzato da:

- guadagno  $E \rightarrow +\infty$
- resistenza in uscita  $R_{out} = 0$
- resistenza in ingresso  $R_{in} \rightarrow +\infty$
- banda passante  $B \rightarrow +\infty$

Gli amplificatori operazionali sono molto spesso usati in configurazione retroazionata, riportando, cioè, il segnale in uscita a uno (o entrambi) degli ingressi attraverso una rete di componenti passivi (rete di retroazione). La retroazione è detta positiva se il segnale è riportato all'ingresso non invertente, negativa altrimenti. Il comportamento di un amp-op retroazionato può essere studiato attraverso ai grafi di Mason.

In generale i due tipi di retroazione hanno comportamenti diversi:

- *retroazione negativa:*  
 $V_{out}$  è stabile, cioè non può divergere spontaneamente. Vale il principio di terra virtuale: i due terminali in ingresso si trovano alla stessa tensione.
- *retroazione positiva:*  
 $V_{out}$  può divergere spontaneamente (in un amp-op reale tende a  $V_{cc}^{\pm}$ ).

#### 4.3.1 Grafi di Mason

(...)

### 4.4 Condensatore

Il condensatore è costituito da due superfici metalliche separate da un materiale isolante.

Un condensatore è in grado di accumulare sulle sue superfici una carica pari a

$$q(t) = Cv(t)$$

La costante  $C$  è detta capacità e si misura in Farad.

Per un circuito in continua, un condensatore si comporta come un circuito aperto, non lasciando passare corrente tra i suoi terminali.

In generale la caratteristica tensione-corrente di un condensatore è:

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

da cui

$$v = \frac{1}{C} \int i \, dt$$

quindi la tensione è una funzione continua di  $t$ .

Possiamo scrivere potenza istantanea  $p$  ed energia immagazzinata  $w$  come:

$$p = vi = Cv \frac{dv}{dt} \Rightarrow w = \frac{1}{2} Cv^2$$

L'impedenza di un condensatore è inversamente proporzionale alla frequenza (un condensatore è equivalente a un circuito aperto per un segnale in continua) e alla capacità. Vale:

$$Z_C = \frac{1}{2\pi jC} = -\frac{j}{2\pi C}$$

### 4.5 Induttore

L'induttore è costituito da un filo conduttore avvolto a spirale. All'interno dell'avvolgimento si ha un campo magnetico proporzionale alla corrente:

$$\Phi = Li$$

una variazione di flusso magnetico provoca una differenza di potenziale ai capi del filo, per cui la relazione tensione-corrente risulta:

$$v = L \frac{di}{dt}$$

la corrente risulta:

$$i = \frac{1}{L} \int v \, dt$$

e l'energia interna con un procedimento analogo a quello usato per il condensatore:

$$w = \frac{1}{2} L i^2$$

L'impedenza di un induttore è direttamente proporzionale alla frequenza (si comporta come circuito chiuso per un segnale in continua) e all'induttanza. In particolare vale:


$$Z_L = 2\pi j L$$

## 5 Configurazioni circuitali

La risoluzione di un circuito si riconduce normalmente alla risoluzione di un sistema lineare. Il numero di equazioni in questo sistema cresce, però, molto velocemente. Per ridurre il numero di equazioni da risolvere è possibile fare delle semplificazioni all'interno del circuito quando si incontrano configurazioni note. In questa sezione sono presentate alcune di queste configurazioni.
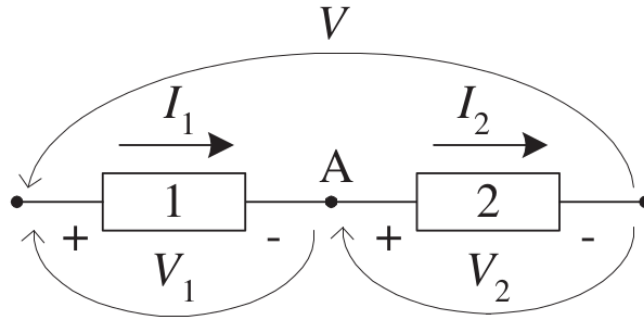
### 5.1 Collegamento in serie

Due bipoli attraversati dalla stessa corrente sono detti in serie.



Per questa configurazione valgono:

$$I_1 = I_2$$
$$V = V_1 + V_2$$

#### 5.1.1 Resistori

Applicando le leggi di Kirchoff è possibile calcolare il valore del resistore  $R_e$  con cui è possibile sostituire due resistori  $R_1, R_2$ , mantenendo invariate le altre grandezze elettriche. Vale la relazione:

$$R_e = R_1 + R_2$$

che può essere estesa al caso di  $n$  resistori in serie:

$$R_e = \sum_k^n R_k$$

#### 5.1.2 Generatori

La tensione ai capi di  $n$  generatori di tensione collegati in serie vale:

$$V = \sum_k^n V_k$$

Nel caso di generatori di corrente, il collegamento è possibile solo se le loro correnti sono uguali. Altrimenti si otterrebbe una configurazione in cui la corrente entrante nel nodo è diversa da quella uscente.


#### 5.1.3 Impedenze

L'impedenza equivalente per bipoli collegati in serie si ottiene come somma delle impedenze:

$$Z_e = \sum_k Z_k$$
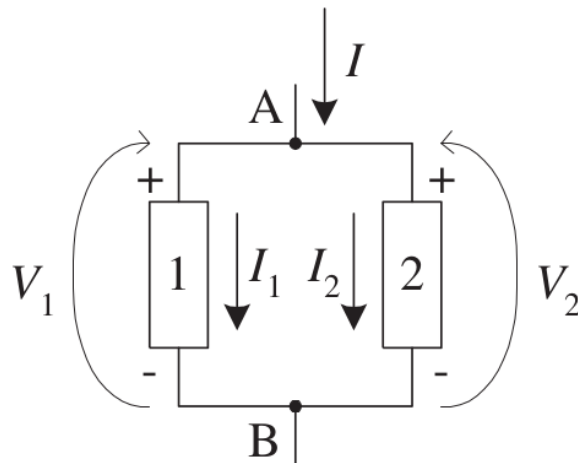
### 5.2 Collegamento in parallelo

Due bipoli che hanno la stessa tensione ai capi sono detti in parallelo.



In questo caso si ha:

$$I = I_1 + I_2$$

$$V_1 = V_2$$

### 5.2.1 Resistori

Applicando le leggi di Kirchoff, possiamo calcolare il resistore equivalente a due resistori collegati in parallelo:

$$R_e = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

che si estende al caso di n resistori come:

$$R = \left( \sum_k^n \frac{1}{R_k} \right)^{-1}$$

### 5.2.2 Generatori

Due generatori di tensione possono essere collegati in parallelo solamente se hanno la stessa tensione.

Nel caso di generatori di corrente collegati in parallelo, la corrente totale è data dalla somma delle correnti:

$$I = I_1 + I_2$$


### 5.2.3 Impedenze

L'impedenza equivalente per bipoli collegati in parallelo si ottiene come inverso della somma degli inversi delle impedenze dei bipoli:


$$Z_e = \left( \sum_k \frac{1}{Z_k} \right)^{-1}$$
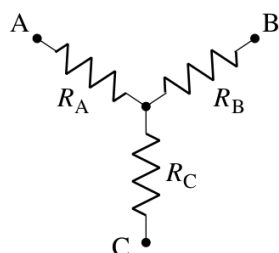
## 5.3 Stella e triangolo

La stella e il triangolo di resistori sono due configurazioni non semplificabili come collegamenti in serie o in parallelo. In alcuni casi può essere più semplice risolvere una configurazione piuttosto che l'altra e per questo esistono relazioni che permettono di passare da stella a triangolo e viceversa.




**COLLEGAMENTO  
A STELLA** (o a Y)

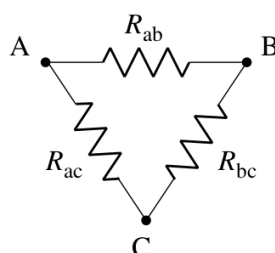

**COLLEGAMENTO  
A TRIANGOLO** (o a Δ)




### 5.3.1 Stella → triangolo

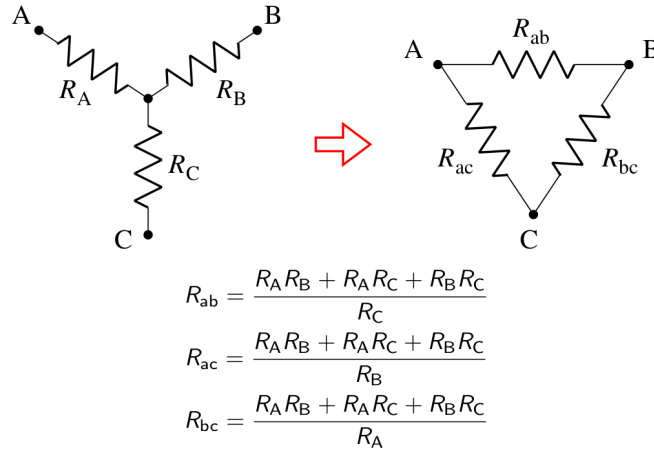

Se le tre resistenze sono uguali, allora vale:

$$R_{\Delta} = 3R_Y$$

### 5.3.2 Triangolo → stella

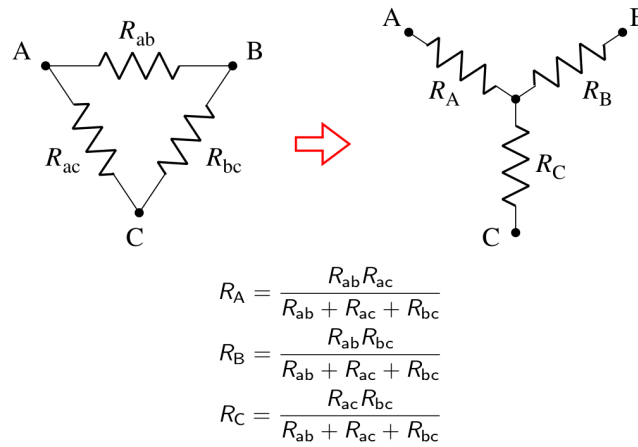

Se le tre resistenze sono uguali, allora vale:


$$R_Y = \frac{1}{3} R_{\Delta}$$

## 5.4 Generatori equivalenti

Quando non è necessario calcolare le grandezze elettriche corrispondenti a tutti i bipoli, una rete di resistori e generatori può essere considerata equivalente a un singolo generatore e un resistore.
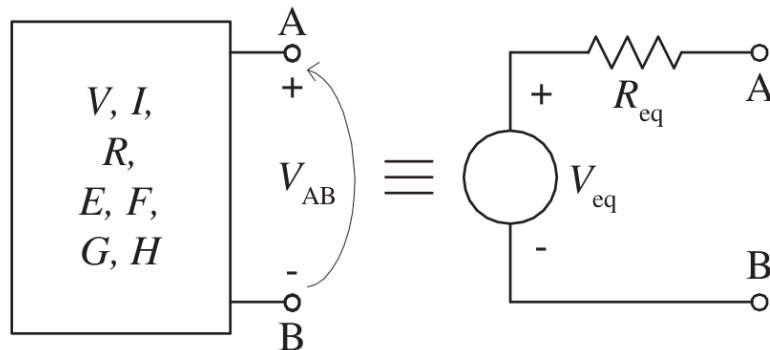
### 5.4.1 Generatore di Thévenin

Possiamo considerare la rete di resistori e generatori equivalente a un generatore di tensione in serie a una resistenza.




Il valore  $V_{eq}$  è pari alla tensione di circuito aperto, ottenuta risolvendo il circuito, mentre  $R_{eq}$  è pari alla resistenza vista tra i terminali spegnendo tutti i generatori indipendenti.

Per trovare questi valori, è sufficiente considerare spenti tutti i generatori dipendenti, collegare un generatore di corrente tra i terminali A e B, ricavare la tensione  $V_{eq} = V_{ab}$  e quindi  $R_{eq} = \frac{V_x}{I_x}$ .
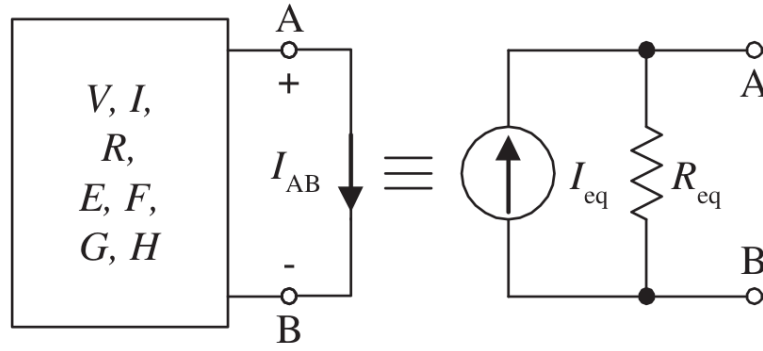
### 5.4.2 Generatore di Norton

Possiamo considerare la rete di resistori e generatori equivalente a un generatore di corrente in parallelo a una resistenza.



La corrente  $I_{eq}$  è quella ottenuta cortocircuitando i terminali A e B e risolvendo il circuito. Il valore della resistenza è lo stesso del circuito di Thévenin.


Per i due circuiti equivalenti valgono quindi le relazioni:

$$R_{eq}^{Norton} = R_{eq}^{Thevenin}$$

$$V_{eq} = R_{eq} I_{eq}$$
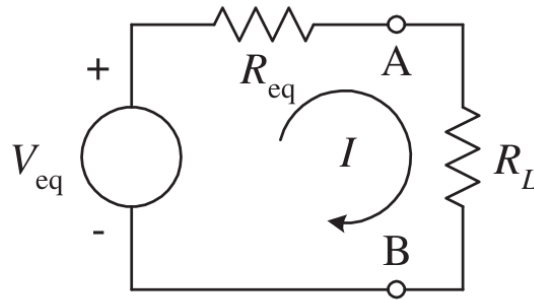
### 5.4.3 Massimo trasferimento di potenza

Consideriamo un circuito equivalente a un circuito di Thévenin, a cui è collegata una resistenza (equivalente) di carico  $R_L$ .



Il valore di  $R_L$  che massimizza l'assorbimento di potenza dal generatore è:

$$R_L = R_{eq}$$

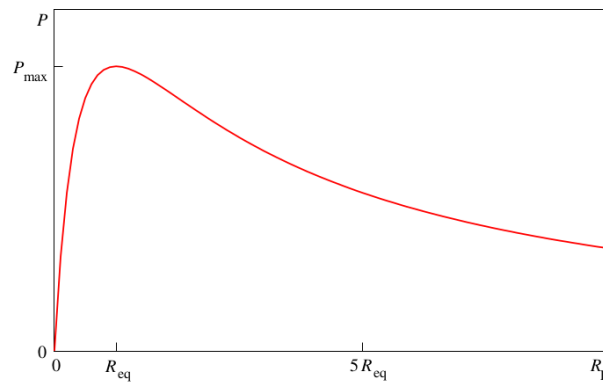


Grafico della potenza al variare del carico resistivo

Questo risultato è utile nell'ambito della trasmissione dei segnali, in particolare di segnali deboli, poiché permette di massimizzare la potenza trasferita a un ricevitore.

### 5.4.4 Principio di sovrapposizione

In un circuito formato da componenti con caratteristica tensione-corrente lineare, che contiene generatori indipendenti e dipendenti anch'essi lineari, è possibile considerare separatamente l'effetto di ogni generatore e poi calcolarne la somma.

Sotto queste ipotesi, un circuito può essere risolto come segue:

- si spendono tutti i generatori indipendenti tranne uno
- si calcolano tensioni e correnti risultanti
- si ripetono i passaggi precedenti per tutti i generatori indipendenti
- si sommano le grandezze ottenute

Per poter applicare questo procedimento è necessario che **tutti** i componenti siano lineari, le grandezze elettriche da calcolare siano lineari (ad es: la potenza non è una grandezza che dipende linearmente dalle altre) e che siano solamente in generatori indipendenti a venir rimossi.

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
1.1	Che cosa è l'elettronica . . . . .	1
1.2	Unità di misura . . . . .	1
1.3	Grandezze . . . . .	2
1.3.1	Carica elettrica . . . . .	2
1.3.2	Corrente elettrica . . . . .	2
1.3.3	Differenza di potenziale . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Nodi e maglie di un circuito</b>	<b>4</b>
2.1	Leggi di Kirchoff . . . . .	4
2.1.1	KCL nel dominio del tempo . . . . .	5
2.2	Teorema di Tellegen . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Grandezze elettriche variabili nel tempo</b>	<b>6</b>
3.1	Nel dominio del tempo . . . . .	6
3.1.1	Prime definizioni . . . . .	6
3.1.2	Segnali periodici . . . . .	6
3.1.3	Guadagno . . . . .	6
3.1.4	Risposta impulsiva . . . . .	7
3.2	Analisi nel dominio della frequenza . . . . .	7
3.2.1	Serie di Fourier . . . . .	7
3.2.2	Trasformata di Fourier . . . . .	8
3.2.3	Risposta in frequenza . . . . .	9
3.2.4	Impedenza . . . . .	9
3.2.5	Diagrammi di Bode e Nyquist . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Bipoli, n-poli</b>	<b>10</b>
4.1	Resistore . . . . .	10
4.2	Generatore di tensione/corrente . . . . .	11
4.2.1	Circuiti aperti e cortocircuiti . . . . .	11
4.2.2	Generatori dipendenti . . . . .	11
4.3	Amplificatore operazionale . . . . .	12
4.3.1	Grafici di Mason . . . . .	13
4.4	Condensatore . . . . .	13
4.5	Induttore . . . . .	13
<b>5</b>	<b>Configurazioni circuitali</b>	<b>15</b>
5.1	Collegamento in serie . . . . .	15
5.1.1	Resistori . . . . .	15
5.1.2	Generatori . . . . .	15
5.1.3	Impedenze . . . . .	15
5.2	Collegamento in parallelo . . . . .	15
5.2.1	Resistori . . . . .	16
5.2.2	Generatori . . . . .	16
5.2.3	Impedenze . . . . .	16
5.3	Stella e triangolo . . . . .	16
5.3.1	Stella $\rightarrow$ triangolo . . . . .	17
5.3.2	Triangolo $\rightarrow$ stella . . . . .	17
5.4	Generatori equivalenti . . . . .	17
5.4.1	Generatore di Thévenin . . . . .	17
5.4.2	Generatore di Norton . . . . .	18
5.4.3	Massimo trasferimento di potenza . . . . .	18
5.4.4	Principio di sovrapposizione . . . . .	18